
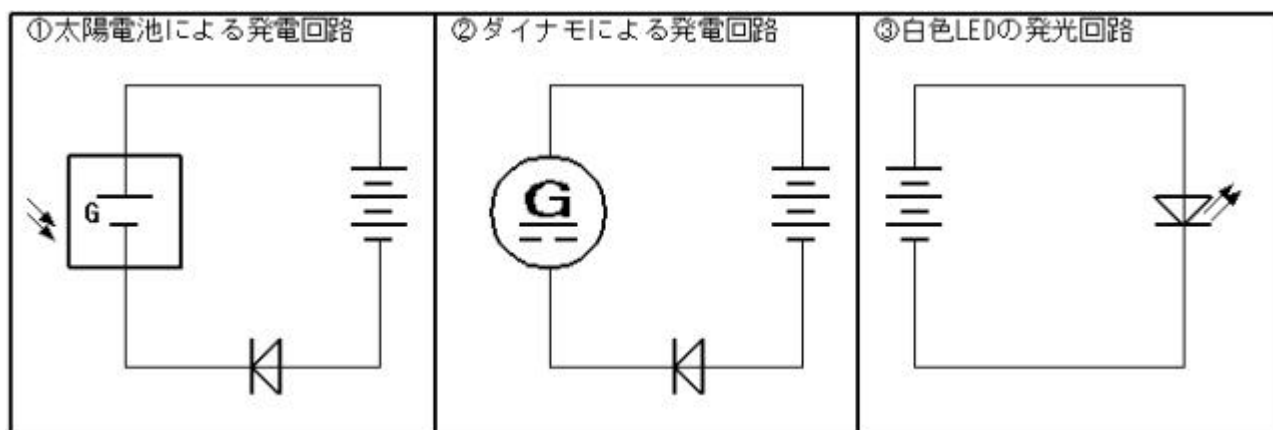


1 常夜灯の回路図

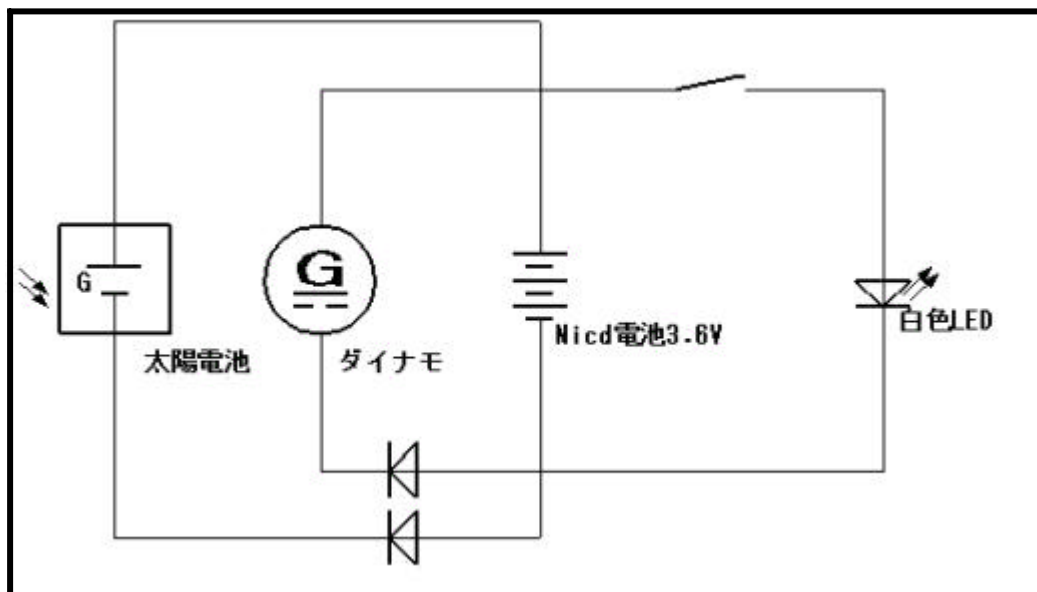

- ・ 3つの回路を複合させる形で全体の回路を構成している。
- ・ と に使用されているダイオードは、電流の逆流を防いでいる。
(ダイオードがないと では蓄電に支障が生じ、 ではモータが回転してしまう。)
- ・ 太陽電池、ダイオードはラグ板に配置し、その他はリード線を用いて配線する。